
## **First**

## Задание

Дано:

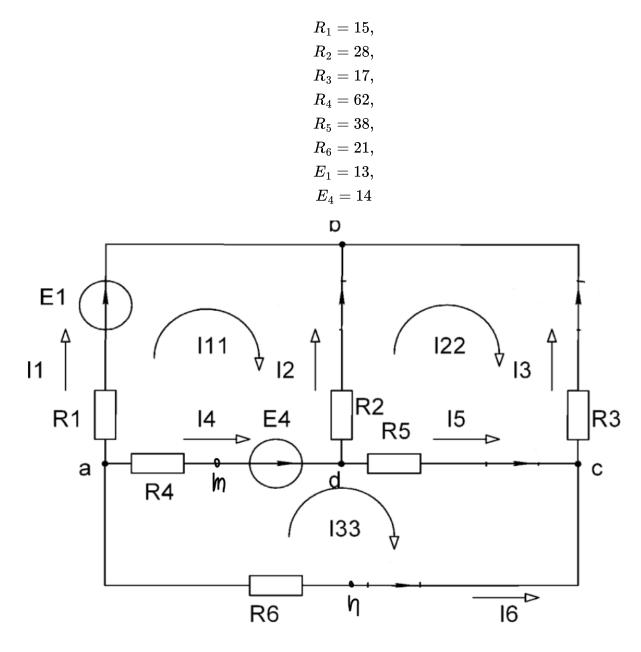

## 1.1 Определить токи во всех ветвях методом непосредственного законов Кирхгофа

узел а:  $-I_1 - I_4 - I_6 = 0$ узел b:  $I_1 + I_2 + I_3 = 0$ 

узел с:  $-I_3 + I_5 + I_6 = 0$ 

контур abdma:  $I_1R_1 - I_2R_2 - I_4R_4 = E_1 - E_4$ 

контур dbcd:  $I_2R_2 - I_3R_3 - I_5R_5 = 0$ 

контур amdcna:  $I_4R_4 + I_5R_5 - I_6R_6 = E_4$ 

Получается система уравнений

$$egin{cases} -I_1-I_4-I_6=0\ I_1+I_2+I_3=0\ -I_3+I_5+I_6=0\ I_1R_1-I_2R_2-I_4R_4=E_1-E_4\ I_2R_2-I_3R_3-I_5R_5=0\ I_4R_4+I_5R_5-I_6R_6=E_4 \end{cases}$$

Решим систему уравнений с помощью матриц, представив систему в виде: (R)(I) = (E).

$$egin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1 \ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 1 \ 15 & -28 & 0 & -62 & 0 & 0 \ 0 & 28 & -17 & 0 & -38 & 0 \ 0 & 0 & 62 & 38 & -21 \end{pmatrix} egin{pmatrix} I_1 \ I_2 \ I_3 \ I_4 \ I_5 \ I_6 \end{pmatrix} = egin{pmatrix} 0 \ 0 \ 0 \ 13 - 14 \ 0 \ 14 \end{pmatrix}$$

После решения данной системы, получим следующие значения токов:

$$\begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \\ I_4 \\ I_5 \\ I_6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 78341/357043 \\ -3921/357043 \\ -74420/357043 \\ 26483/357043 \\ 30404/357043 \\ -104824/357043 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.2194 \\ -0.010982 \\ -0.2084 \\ 0.074173 \\ 0.085155 \\ -0.2936 \end{pmatrix}$$

$$I_1 = 0.2194;$$

$$I_2 = -0.010982;$$

$$I_3 = -0.2084;$$

$$I_4 = 0.074173;$$

$$I_5 = 0.085155;$$

$$I_6 = -0.2936$$

## 1.2 Составить баланс мощностей

Уравнение баланса мощностей для цепи постоянного тока имеет вид:

$$\sum_n R_n I_n^2 = \sum_k \pm I_k E_k$$

$$R_1*I_1^2+R_2*I_2^2+R_3*I_3^2+R_4*I_4^2+R_5*I_5^2+R_6*I_6^2=I_4E_4+I_6E_6$$

Подставив числа, получаем:

$$15*0.2194^2 + 28*(-0.010982)^2 + 17*(-0.2084)^2 +$$
 $+62*0.074173^2 + 38*0.085155^2 + 21*(-0.2936)^2 =$ 
 $= 13*0.2194 + 14*0.074173$ 
 $3,8906 = 3,8906$ 

Баланс сошелся